

Ergänzung zum Beitrag DV-Adapter 2.0 in FA 6/09, S. 630

Ergänzend zum Beitrag geben wir die Tabelle zur Eignung gängiger Transceiver in aktualisierter Form wieder. Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an den hier aufgeführten Transceivern **mit 9k6-Buchse keine Veränderungen** vorzunehmen sind!

Eingriffe sind lediglich bei den Geräten notwendig, wo ein solcher Anschluss erst nachgerüstet werden muss; das betrifft in dieser Tabelle die Geräte C5, C-5608 und FT-736.

Tabelle 5: Eignung und Einstellungen für ausgewählte Funkgeräte (Stand: 2. Dezember 2009); an 9k6-fähigen Funkgeräten sind nach vorliegenden Erfahrungen **keine Eingriffe ins Funkgerät notwendig! C5, C-5608 und FT-736 (nicht 9k6-fähig) erfordern Umbauten!**

Hersteller	Gerät	Funktion		SQ-Polarität	Einstellung VR3 (TX-Hub)		JP1	JP6	JP5	JP3	Bemerkungen
		TX	RX		DC	TX*	RX*	Sq.			
Kenwood	TH-F7E	?	?	Signal: 3,6 V	sorgfältig	egal	?	?	2 – 3	noch im Test	
Kenwood	TM-255E	ja	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	offen	offen	2 – 3		
Kenwood	TM-455E	ja	?	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	offen	?	2 – 3	noch im Test	
Kenwood	TM-833	ja	ja	?	?	?	offen	offen	?	laut Info von 7M3TJZ	
Kenwood	TM-D700E	ja	?	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	offen	?	2 – 3	noch im Test	
Kenwood	TM-D710E	ja	?	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	offen	?	2 – 3	noch im Test	
Kenwood	TM-V7E	ja	?	Signal: 5,1 V	sorgfältig	egal	offen	?	2 – 3	noch im Test	
Kenwood	TS-2000E/2 m .../70 cm	ja	ja*	kein Signal: 2,9 V	großzügig	offen	offen	gesetzt	1 – 2	TX-Modulat. (K1/Pin 1) an Pin 11 von ACC 2	
Icom	IC-706MK2G	ja*	ja	kein Signal: 2,9 V	großzügig	offen	gesetzt	offen	1 – 2	TX-Modulat. (K1/Pin 1) an Pin 11 von ACC 2	
Icom	IC-910H	ja	ja	kein Signal: 6 V	großzügig	egal	gesetzt	offen	1 – 2		
Icom	IC-7000	ja*	ja*	kein Signal: 6 V	sorgfältig	egal	gesetzt	gesetzt	1 – 2		
Icom	IC-7400	?	?	kein Signal: 6 V	?	egal	?	?	1 – 2	noch im Test	
Icom	IC-E208	ja	ja	Signal: 5 V	großzügig	offen	offen	offen	2 – 3		
Icom	IC-E280	ja	ja	kein Signal: 5 V	großzügig	offen	offen	offen	2 – 3		
Siemens	C5 [8] (Mobiltelefon)	ja*	ja†	kein Signal: 5 V	großzügig	egal	gesetzt	offen	1 – 2	weitere Info siehe [8]	
Standard	C-5608	ja	ja	Signal: 5 V	?		offen	offen	2 – 3	weitere Info auf [9]	
Yaesu	FT-736	ja	ja*†	Signal: 5 V	sorgfältig	offen!	offen	gesetzt	2 – 3	mit Symek-ZF-Modul, Info ggf. per E-Mail!**	
Yaesu	FT-817	ja*	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	gesetzt	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	
Yaesu	FT-847	ja*	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	gesetzt	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	
Yaesu	FT-857	ja	ja	Signal: 3,6 V	sorgfältig	egal	offen	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	
Yaesu	FT-897	ja	ja	Signal: 3,6 V	sorgfältig	egal	offen	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	
Yaesu	FT-7800	ja*	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	gesetzt	offen	2 – 3	laut Info von 7M3TJZ	
Yaesu	FT-8000	ja	ja	?	?	?	offen	offen	?	laut Info von 7M3TJZ	
Yaesu	FT-8800	ja*	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	gesetzt	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	
Yaesu	FT-8900	ja*	ja	Signal: 5 V	sorgfältig	egal	gesetzt	offen	2 – 3	Mode Pkt., Menü 9600	

* Invertierung des betreffenden Signals nötig, siehe JP 5 bzw. JP6 in dieser Tabelle; † 470 nF ... 1 µF in die RX-NF-Leitung zu Pin 4 an K1 legen

** Bitte Anfrage an dva@funkamateuer.de

Die Tabelle wird in folgenden Ausgaben der Baumappe weiter aktualisiert.